
דו"ח פרויקט סוף קורס מנתח מעגל חשמלי

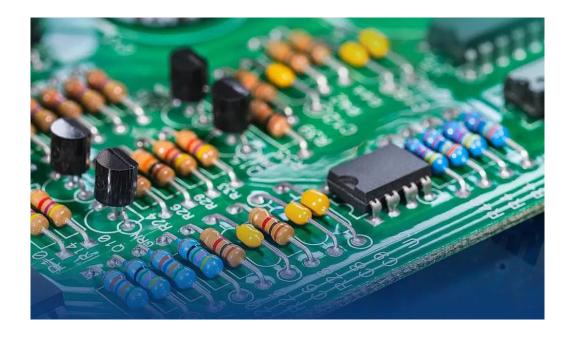מוגש ע״י: יובל המר, 209158518 מוגש ע״י: עידו בן הרוש, 316439116



בהנחיית: עופר צור

19/09/24 <u>:תאריך</u>

תוכן עניינים

3	מבוא:
4	רקע תיאורטי:
	, מימוש מנתח המעגל החשמלי:
	מימוש אובייקטים ומתודות:
	מתודת Init:
	מתודת add_component:
	מתודת add_probe:
5	מתודת add_voltage_source:
5	מתודת set_ground:
6	מתודת solve:
6	מתודת solve_linear_system:
6	מימוש פונקציות נוספות:
6	parse_circuit_file פונקציית
	בונקציית write_results_to_file:
	פונקציית main:



מבוא:

בפרויקט זה נפתח ונתכנת Circuit Analyzer, כלי תוכנה שנועד לדמות ולנתח מעגל חשמלי המורכב ממקור מתח, אדמה, ונגדים המחוברים בטור ובמקביל. בתחום הנדסת החשמל, מידול מדויק והבנת המעגלים החשמליים הינו צורך חיוני לתכנון מערכות אמינות ויעילות. הפרויקט נועד לתת מענה לצורך זה על ידי מתן פתרון שיכול לחשב מאפיינים חשמליים כגון התנגדות כוללת, זרם כולל והתפלגות המתח והזרם על פני נגדים שונים בתוך מעגל, לפי דרישה.

מנתח המעגלים בנוי לטיפול במעגלים המורכבים מנגדים, מקורות כוח, נקודות הארקה ובדיקות, המיוצגים בפורמט קובץ קלט מובנה. אלמנטים אלו מחוברים ביניהם בתצורות שונות (טורי ומקבילי), ומשימת התוכנה היא לפשט את המעגל בשיטות קונבנציונליות תוך ביצוע חישובים במטרה לקבוע את ההתנהגות הכוללת של המעגל.

להלן התכונות הפונקציונליות שמנתח המעגלים כולל:

- <u>פישוט המעגל:</u> הכלי מפחית רשתות נגדים מורכבות על ידי זיהוי ופתרון חיבורים סדרתיים ימקבילים, דבר הגורם לניתוח קל יותר של המעגל.
- ✓ חישוב של התנגדות כוללת: על ידי החלת כללים עבור התנגדויות סדרתיות ומקבילות, הכלי מחשב את ההתנגדות הכוללת של המעגל.
- ✓ קביעת זרם כולל: באמצעות חוק אוהם, התוכנה מחשבת את הזרם הכולל שזורם במעגל, בהינתן מקור מתח ידוע.
 - <u>חלוקת מתח וזרם:</u> התוכנה תספק מידע מפורט על המתח והזרם על פני כל נגד, דבר המאפשר הבנה מעמיקה יותר של פעולת המעגל.
 - <u>פלט נתוני בדיקה:</u> עבור כל נגד או חיבור בין נקודות שונות במעגל, מנתח המעגלים מוציא את המתח והזרם הספציפיים, ומאפשר ניתוח ממוקד בתוך המעגל.

הפרויקט מיושם באמצעות שפת הקוד Python, קורא את תצורת המעגל מקובץ טקסט, מעבד את הנתונים, ולאחר מכן מבצע חישובים כדי לייצר את המאפיינים החשמליים הנדרשים שתוארו קודם לכן. התוצאות מועלות בפורמט מובנה, המשקף הן את התנהגות המעגל הכוללת והן מדידות בדיקה מפורטות.

פרויקט זה משמש כיישום מעשי של העקרונות הנלמדים בקורסי התכנות השונים, תוך הדגשת חשיבותם בפתרון בעיות הנדסיות בעולם האמיתי. הפיתוח של ה-Circuit Analyzer לא רק מחזק את המושגים התיאורטיים אלא גם מספק כלי שימושי לניתוח והבנת מעגלים חשמליים ביישומים שונים.

<u>רקע תיאורטי:</u>

בהינתן מעגל חשמלי שאותו נרצה לנתח, נבצע את סדרת הפעולות הבאות:

1. זיהוי צמתים או לולאות:

על מנת להתחיל בניתוח המעגל החשמלי, נבחר תחילה דרד פעולה מאחת הדרכים הבאות:

- מתחי צמתים: נתחיל בזיהוי כל הצמתים במעגל. נבחר צומת ייחוס (אדמה), אשר תשמש כנקודת המתח אפס.
- זרמי חוגים: לחילופין, אם משתמשים בזרמי חוגים, נזהה את כל הלולאות העצמאיות בתוך המעגל.

2. חוקי קירכהוף:

- עבור ניתוח מתחי צמתים, נשתמש בחוק הזרמים של קירכהוף (KCL) בכל צומת שאינה צומת ייחוס. פעולה זו תייצר לנו מערכת משוואות לינאריות המתייחסות למתחים בצומת.
- עבור זרמי חוגים, נשתמש בחוק המתחים של קירכהוף (KVL) סביב כל לולאה עצמאית כדי ליצור משוואות הקשורות לזרמים העוברים בלולאה. גם כאן נקבל מערכת משוואות לינארית.

בצורה מטריציונית: .3

Ax=b נסדר את מערכת המשוואות הליניאריות הנגזרות מ-KVL או KCL לצורת המשוואות הליניאריות הליניאריות הנגזרות מטריצה A היא מטריצה המכילה את ערכי הנגדים או מוליכויות במעגל, הווקטור x הווקטור המכיל זרמים או מתחים (תלוי בשיטת הניתוח בה השתמשנו). ווקטור x מכיל את המקורות (זרם או מתח) הבלתי תלויים במעגל החשמלי.

4. פתירת המערכת הליניארית:

בכדי למצוא את ווקטור הנעלמים, נשתמש בשיטות לפתרון מערכת משוואות לינאריות. להלן מספר דרכים לכך:

- הפעולה הפיכה, ניתן לבצע את הפעולה A בהנחה כי מטריצה בהנחה בהנחה כי מטריצה בהנחה כי מטריצה בהנחה כי מטריצה בהנחה כי מטריצה את ווקטור הנעלמים. $x = A^{-1}b$
- פתור בכך לפתור עליונה ובכך לפתור A כך שתהיה משולשת עליונה ובכך לפתור בירוג מטרכת משוואות לינאריות באופן קל וברור יחסית. (לשיטה זו קוראים גם שיטת גאוס).
- שיטות נומריות איטרטיביות¹: בעזרת שיטות נומריות שונות כגון שיטת זיידל או שיטת יעקובי ניתן בצורה איטרטיבית להגיע לפתרון המערכת הנ״ל.

5. <u>פרשנות התוצאות:</u>

לאחר קבלת וקטור הנעלמים למעשה קיבלנו את מתחים בצמתים השונים או הזרמים בלולאות המעגל (תלוי בשיטת הניתוח). בתוצאה זו נוכל להשתמש לחישוב גדלים נוספים כגון התנגדות כוללת במעגל או זרם ומתח על רכיב מסוים.

[.] שיטות אלה נלמדו במסגרת הקורס "אנליזה נומרית" שאחד מכותבי דוח זה לקח במסגרת לימודיו 1

מימוש מנתח המעגל החשמלי:

את מנתח המעגל החשמלי נרצה לממש תוך שימוש בעקרונות מנחים שתוארו ברקע התיאורטי. מכיוון שקובץ הנתונים מכיל בין היתר את החיבורים של כל רכיב במעגל, ניתן להתייחס אליהם בתור צמתים במעגל. לכן, נשתמש בשיטת מתחי צמתים (KCL) לטובת ניתוח המעגל.

מימוש אובייקטים ומתודות:

במסגרת הכנת הפרויקט, מימשנו את האובייקט Circuit אשר מייצג את המעגל החשמלי. האובייקט הנ״ל מאפשר הוספת רכיבים, הגדרת מקורות מתח וצמתי הארקה, ומציאת הערכים הנדרשים באמצעות פתרון מערכות משוואות לינאריות. זאת, כפי שנדרש בהגדרת המשימה ובקובץ הנתונים המכיל את המידע על המעגל.

מתודת Init:

: המתודה הנייל מגדירה ומאתחלת את האובייקט Circuit בעל התכונות הבאות

- אחסון כל הצמתים הייחודיים במעגל (נקודות חיבור בין נגדים) :Nodes ✓
- שהופיע במעגל הנתון. כל רכיב מסומן לפי שמו כפי שהופיע <u>• Components</u>: מילון המכיל את הנגדים במעגל הנתון. כל רכיב מסומן לפי שמו כפי שהופיע בקובץ הנתונים, תוך התחשבות ב-"צומת ההתחלה", "צומת הסיום" ובערך הנגד.
 - ים במעגל. Probes ירשימה לאחסון בדיקות למדידת מתחים או זרמים ספציפיים במעגל. Probes ✓
- צאחסון מידע על מקור המתח במעגל, כולל הצומת שאליו הוא מחובר וערכו. •Voltage_source ✓
 - . אחסון הצומת שמיועד כצומת הקרקע (צומת ייחוס). $extcolor{ extcolor{ iny Ground_node}}{ extcolor{ iny Cound_node}}$

:add_component מתודת

מתודה זו מוסיפה רכיב חדש לאובייקט Circuit.

מתודת add_probe:

מתודה זו מוסיפה בדיקה חדשה למעגל, למדידת מתחים וזרמים במיקום ספציפי במעגל.

add_voltage_source מתודת

מתודה זו מוסיפה את מקור המתח לאובייקט.

:set_ground מתודת

מתודה זו מגדירה צומת ספציפי במעגל כנקודת ההארקה או הייחוס. (נקודה נתונה במעגל).



:solve מתודת

המתודה העיקרית באובייקט Circuit, אשר אחראית על פתירת מערכת המשוואות לניתוח מעגליים חשמליים בעזרת השיטה "מתחי צמתים". הפונקציה ממדלת את המעגל המתואר בקובץ הקלט ומחשבת את הזרם והמתח בכל צומת וכן גם את סך כל הזרם וההתנגדות במעגל המתואר.

במתודה זו אנו בונים מטריצת מוליכויות 2 , G, ו-וקטור זרמים I במטרה לייצג את המעגל המבוסס על חוק הזרם של קירכהוף (KCL).

לאחר מציאת כל הצמתים במעגל, תוך שימוש בפקודת "linalg.solve" המובנית בספריית וכך ופותרת מערכת משוואות לינארית, הפונקציה תחשב את סך כל הזרם העובר דרך מקור המתח וכך תקבע גם את ההתנגדות הכוללת במעגל.

כמו כן, הפונקציה תמדוד ותחשב את המתח והזרם הנמדד בנקודות ספציפיות (Probes) אשר הוגדרו בקובץ הקלט של המעגל.

את כלל הוצאות המחושבות נחזיר בפורמט מובנה כמילון.

מתודת solve_linear_system:

מתודה האחראית על פתרון מערכת המשוואות שהתקבלה מהמעגל $(G\cdot V=I)$ על ידי שימוש בפקודת "linalg.solve" שתוארה קודם לכן.

מימוש פונקציות נוספות:

במסגרת מימוש מנתח המעגל החשמלי, בנינו מספר פונקציות עזר:

:parse_circuit_file פונקציית

פונקציה זו קוראת מקובץ הקלט ויוצרת אובייקט Circuit, בהסתמך על תוכן הקובץ.

בצורה איטרטיבית, נעשה מעבר על כל שורה בקובץ הקלט והנתונים בו מסווגים לנגדים, בדיקות (Probes), מקורות מתח וצמתי אדמה. נתונים אלו נוספים לאובייקט Circuit באמצעות המתודות המתאימות שתוארו קודם (add_component, add_probe וכדומה). הפונקציה מחזירה את האובייקט כאשר הוא מכיל את כל הנתונים שתוארו בקובץ הפלט, בפורמט נוח ונגיש לעיבוד.

:write_results_to_file פונקציית

פונקציה זו כותבת את תוצאות הניתוח של המעגל הנתון לקובץ פלט. דרך יצירת קובץ חדש לפי הפורמט הנדרש בפרויקט זה, כלל הנתונים שנתבקשנו לחשב נכתבים לקובץ הפלט.

פונקציית main:

הפונקציה האחראית על תהליך העבודה. על ידי קריאה לפונקציה הקוראת את נתוני קובץ הקלט, הפונקציה האחראית על תהליך העבודה. על ידי קריאה לקובץ הפלט, נקבל את התוצאה הרצויה.

[.] אשר נלמדה בקורס "מערכות לומדות ולמידה עמוקה" במהלך התואר NumPy געשה שימוש בספריית 2